



## ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

รหัสวิชา 2104-2002 วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หน่วยที่ 6

ชื่อหน่วย วงจรไฟฟ้าแบบขนาน

จำนวน 14 ข้อ

### ก่อนเรียน

ข้อ	เฉลย
1	ก
2	ข
3	ก
4	ข
5	ก
6	ง
7	ค
8	ก
9	ง
10	ข
11	ข
12	ค
13	ก
14	ง

### หลังเรียน

ข้อ	เฉลย
1	ค
2	ก
3	ง
4	ค
5	ง
6	ก
7	ข
8	ง
9	ก
10	ค
11	ค
12	ข
13	ง
14	ก